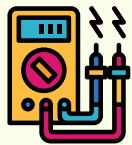


## THEME 4 : APPAREILS ÉLECTRIQUES (PLAN DE TRAVAIL)

### ACTIVITES EN CLASSE

- ☐ 1 Tension et intensité ?  
**Lire fiche 6, p 119 et 120**  
**Vidéos 1, 2, 3, 6**
- ☐ 2 Danger d'une multiprise  
**Activité 2 p 112 - 113 Démarche A**  
**Vidéo 5**
- ☐ 3 Des appareils consommateurs de courant ?  
**Activité 3 p 114**  
**Vidéo 5**
- ☐ 4 Manette d'un circuit électrique  
**Activité 5 p 116**  
**Vidéo 4**



### EXERCICES

- ☐ 1 Tension et intensité ?  
**ex 9 p 121 (1. seulement) + 15 p 122**
- ☐ 2 Danger d'une multiprise  
**ex 11 p 122**
- ☐ 3 Des appareils consommateurs de courant ?  
**ex 7 p 121**
- ☐ 4 Manette d'un circuit électrique  
**ex 32 p 126**



### VIDÉOS



**Vidéo 1**  
**Tension électrique**



**Vidéo 2**  
**Intensité électrique**



**Vidéo 3**  
**Faire une**  
**carte mentale**



**Vidéo 4**  
**Faire un variateur**  
**de lumière**



**Vidéo 5**  
**Danger d'une**  
**multiprise**



**Vidéo 6**  
**Flash Cards**

**VIDÉOS ET AUTRES**  
**INFORMATIONS**  
**SUR [ACVER.FR/ELEC4](http://ACVER.FR/ELEC4)**



### BILANS

- ☐ 1 Réaliser une **carte mentale et des flash cards (une dizaine)** pour chaque grandeur
- ☐ 2 Faire **au moins 3 flashcards** sur l'intensité dans un circuit comportant des dérivations  
**(Schéma + phrase + égalité)**
- ☐ 3 Comme 2 sur l'intensité dans un circuit en série  
**(Schéma + phrase + égalité)**
- ☐ 4 Comme 2 sur la tension dans un circuit en série  
**(Schéma + phrase + égalité)**

### EVALUATIONS

- ☐ 1 QCM sur tension et intensité
- ☐ 2 Faire le schéma d'un circuit électrique avec un multimètre.
- ☐ 3 Mesurer l'intensité en différents points du circuit
- ☐ 4 Mesurer la tension aux bornes de différents dipôles du circuit